

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DIGITAIS

Exercício-Programa 1: PCS3100

Gabriel Agra de Castro Motta

São Paulo, Outubro de 2024

Parte A:

Desenvolvimento e equação algébrica do circuito:

Para análise lógica do sistema, montamos um mapa de karnaugh a partir do Digital.

$$Y = (A \wedge C) \vee (A \wedge B) \vee (B \wedge C)$$

	\bar{B}	B	
\bar{A}	0	0	1
A	0	1	1
\bar{C}		C	\bar{C}


Mapa de Karnaugh da função

Assim, concluímos a expressão lógica do circuito como sendo:

$$f = AB + AC + BC$$

Seguindo as regras do EP de máximo de 2 inputs por porta lógica e limite de 4 portas lógicas, substituímos essa expressão por:


$$f = ((B + C) * A) + (B * C)$$

 

Circuito representante de $((B + C) * A) + (B * C)$

Descrição do Verilog do circuito:

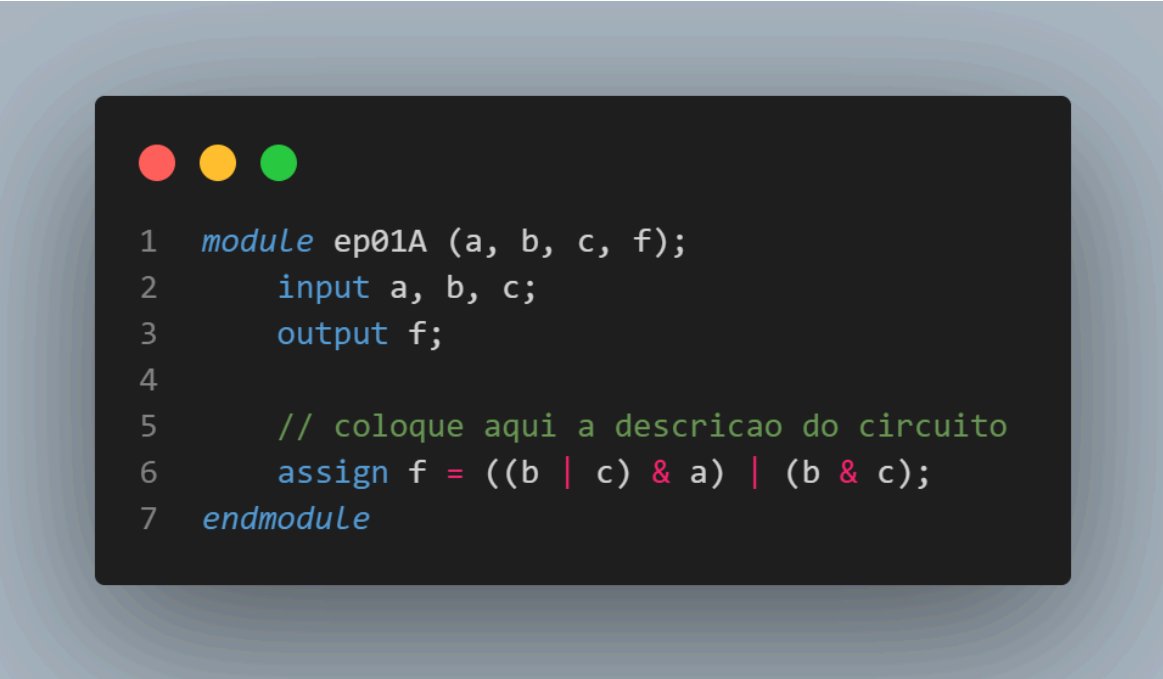A partir disso, montamos um código em Verilog com os inputs que atribui ao output f a expressão “ $((B + C) * A) + (B * C)$ ”



```
1  module ep01A (a, b, c, f);
2      input a, b, c;
3      output f;
4
5      // coloque aqui a descricao do circuito
6      assign f = ((b | c) & a) | (b & c);
7  endmodule
```

Output $f = ((B + C) * A) + (B * C)$

Testbench criado para testar o circuito:

Para o testbench, testamos as 9 possibilidades de permutações distintas de inputs para testar cada output, caso-a-caso, e usamos monitor para verificar os resultados


```
1  module tb_ep01A;
2      reg a, b, c;
3      wire f;
4
5      ep01A uut (
6          .a(a),
7          .b(b),
8          .c(c),
9          .f(f)
10     );
11
12     initial begin
13         $monitor("a = %b, b = %b, c = %b, f = %b", a, b, c, f);
14
15         a = 0; b = 0; c = 0; #10;
16         a = 0; b = 0; c = 1; #10;
17         a = 0; b = 1; c = 0; #10;
18         a = 0; b = 1; c = 1; #10;
19         a = 1; b = 0; c = 0; #10;
20         a = 1; b = 0; c = 1; #10;
21         a = 1; b = 1; c = 0; #10;
22         a = 1; b = 1; c = 1; #10;
23
24         $finish;
25     end
26 endmodule
```

Testbench para as 9 possibilidades com atraso adicionado

Parte B:


Desenvolvimento e equação algébrica do circuito:

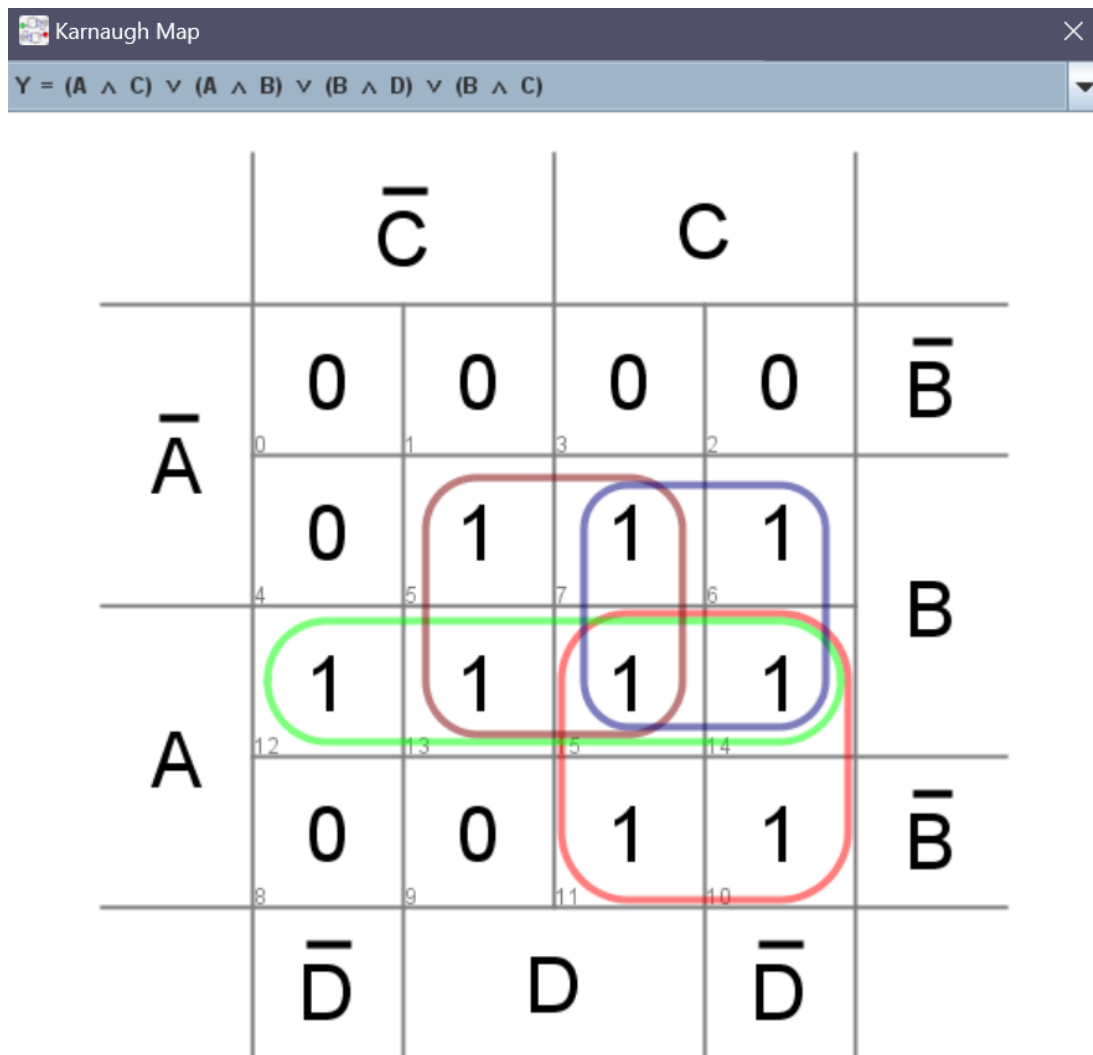Para análise lógica do sistema, montamos um mapa de karnaugh a partir do Digital.



Pelos implicants primos essenciais, concluímos $f = AB + AC + BC + BD$

 E, novamente, para cumprir com as regras do EP e também não degradar muito o sinal, descrevemos o circuito de forma alternativa, como $f = (AB + AC) + BC + CD$. Assim, reduzindo o input da última porta lógica OR de 4 bits para 3 bits.



Circuito representante de $(AB + AC) + BC + CD$

Descrição do Verilog do circuito:

A partir disso, montamos um código em Verilog com os inputs que atribui ao output f a expressão “ $(AB + AC) + BC + CD$ ”

```
1  module ep01B (a, b, c, d, f);
2      input a, b, c, d;
3      output f;
4
5      // coloque aqui a descricao do circuito
6      assign f = (a & b) | (a & c) | (b & c) | (b & d);
7  endmodule
8
```

Testbench criado para testar o circuito:

Para o testbench, testamos as 16 possibilidades de permutações distintas de inputs para testar cada output, caso-a-caso, e usamos monitor para verificar os resultados

```
1  module tb_ep01B;
2      reg a, b, c, d;
3      wire f;
4
5      ep01B uut (
6          .a(a),
7          .b(b),
8          .c(c),
9          .d(d),
10         .f(f)
11     );
12
13     initial begin
14         $monitor("a = %b, b = %b, c = %b, d = %b, f = %b", a, b, c, d, f);
15
16         a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; #10;
17         a = 0; b = 0; c = 0; d = 1; #10;
18         a = 0; b = 0; c = 1; d = 0; #10;
19         a = 0; b = 0; c = 1; d = 1; #10;
20         a = 0; b = 1; c = 0; d = 0; #10;
21         a = 0; b = 1; c = 0; d = 1; #10;
22         a = 0; b = 1; c = 1; d = 0; #10;
23         a = 0; b = 1; c = 1; d = 1; #10;
24         a = 1; b = 0; c = 0; d = 0; #10;
25         a = 1; b = 0; c = 0; d = 1; #10;
26         a = 1; b = 0; c = 1; d = 0; #10;
27         a = 1; b = 0; c = 1; d = 1; #10;
28         a = 1; b = 1; c = 0; d = 0; #10;
29         a = 1; b = 1; c = 0; d = 1; #10;
30         a = 1; b = 1; c = 1; d = 0; #10;
31         a = 1; b = 1; c = 1; d = 1; #10;
32
33         $finish;
34     end
35 endmodule
```

Parte C:

Desenvolvimento e equação algébrica do circuito:


Para o circuito, utilizaremos um multiplexador tal que 'a' e 'c' sejam seletores, sendo 'a' o bit de maior significância. Dessa forma, tratamos o circuito em 4 casos, a partir da função da parte B.

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Isto é, vemos quando f é 1 nos casos quando $AC = 00$, $AC = 01$, $AC = 10$, $AC = 11$

- Sendo o primeiro caso $AC = 00$, $B \& D = 1$
- No segundo caso $AC = 01$, $B = 1$
- No terceiro caso $AC = 10$, $A + B = 1$
- No quarto caso $AC = 11$, e f sempre será 1

 Logo, as entradas do mux ficam " $B \& D$ ", " B ", " $B \mid D$ ", " 1 ".



Descrição do Verilog do circuito:

Para o MUX 4:1, colocamos um fio de 4 bits de input e outro fio para 2 bits de seletores. A partir disso, atribuímos a AC = 00 a expressão “B & D”, e assim por diante de acordo com o caso. Atribuímos os dois bits seletores a e c e atribuímos ao output f a posição do mux inputs definida pelo seletor ac.

```
1  module ep01C (a, b, c, d, f);
2      input a, b, c, d;
3      output f;
4
5      // coloque aqui a descricao do circuito
6      wire [3:0] mux_inputs;
7      wire [1:0] sel;
8
9      assign mux_inputs[0] = b & d; // 00
10     assign mux_inputs[1] = b | d; // 01
11     assign mux_inputs[2] = b;      // 10
12     assign mux_inputs[3] = 1'b1;  // 11
13
14     assign sel = {a, c};
15
16     assign f = mux_inputs[sel];
17
18     endmodule
```

Testbench criado para testar o circuito:

O testbench continua o mesmo da questão anterior, testando as 16 possibilidades e verificando o resultado.

```
1  module tb_ep01B;
2      reg a, b, c, d;
3      wire f;
4
5      ep01B uut (
6          .a(a),
7          .b(b),
8          .c(c),
9          .d(d),
10         .f(f)
11     );
12
13     initial begin
14         $monitor("a = %b, b = %b, c = %b, d = %b, f = %b", a, b, c, d, f);
15
16         a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; #10;
17         a = 0; b = 0; c = 0; d = 1; #10;
18         a = 0; b = 0; c = 1; d = 0; #10;
19         a = 0; b = 0; c = 1; d = 1; #10;
20         a = 0; b = 1; c = 0; d = 0; #10;
21         a = 0; b = 1; c = 0; d = 1; #10;
22         a = 0; b = 1; c = 1; d = 0; #10;
23         a = 0; b = 1; c = 1; d = 1; #10;
24         a = 1; b = 0; c = 0; d = 0; #10;
25         a = 1; b = 0; c = 0; d = 1; #10;
26         a = 1; b = 0; c = 1; d = 0; #10;
27         a = 1; b = 0; c = 1; d = 1; #10;
28         a = 1; b = 1; c = 0; d = 0; #10;
29         a = 1; b = 1; c = 0; d = 1; #10;
30         a = 1; b = 1; c = 1; d = 0; #10;
31         a = 1; b = 1; c = 1; d = 1; #10;
32
33         $finish;
34     end
35 endmodule
```