



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

PCS3635 – LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS I

EXPERIÊNCIA 3 – Projeto de uma Unidade de Controle

Relatório da Bancada B6 – Turma 2 – Prof. Antônio

Data de Emissão: 26 de Janeiro de 2026.

Nome: Gabriel Agra de Castro Motta	Número USP: 15452743
Nome: Mateus Silva de Araújo	Número USP: 15497076
Nome: Vinicius Akira Durante Tahara	Número USP: 12547002

1 Introdução	3
2 Descrição do Projeto	3
3 Detalhamento do Projeto Lógico	4
3.1 Projeto do Fluxo de Dados	4
3.2 Projeto da Unidade de Controle	5
3.3 Projeto do Sistema Digital	7
4 Plano de Testes do Sistema e Simulações	8
4.1 Cenário de Teste – Validação Do Fluxo De Dados	8
4.2 Cenário de Teste – Validação Do Sistema Completo	9
5 Implantação do Projeto	14
5.1 Pinagem da Placa FPGA	14
5.2 Estratégia de Montagem	15
5.3 Estratégia de Depuração	16
5.4 Resultados Práticos em Bancada	16
6 Perguntas da Apostila	17
7 Projeto do Desafio da Experiência	21
7.1 Descrição do Desafio	21
7.2 Descrição do Projeto Lógico	21
7.2.1 Alterações do Fluxo de Dados	21
7.2.2 Alterações da Unidade de Controle	21
7.2.3 Alterações do Sistema Digital	21
7.3 Verificação e Validação do Desafio	21
8 Conclusões	23

1 INTRODUÇÃO

Esta experiência tem como objetivo o projeto, simulação e síntese de um sistema digital hierárquico composto por uma Unidade de Controle (UC) e um Fluxo de Dados (FD), utilizando a linguagem de descrição de hardware Verilog. O foco prático é a implementação de uma Máquina de Estados Finitos (FSM) que orquestra a leitura de chaves, armazenamento em registrador e comparação com dados pré-gravados em uma memória ROM, validando o funcionamento através de simulação no ModelSim e execução física na placa FPGA DE0-CV.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O sistema digital projetado realiza a comparação sequencial entre um valor de entrada (chaves) e uma série de 16 valores armazenados em uma memória interna. O funcionamento baseia-se em um ciclo onde o circuito espera um sinal de início, armazena o valor das chaves, compara com o dado atual da memória, exibe o resultado e avança para o próximo endereço de memória .

A lógica de controle garante que a varredura da memória ocorra passo a passo. O sistema deve apresentar nos displays de 7 segmentos os valores atuais de contagem (endereço), dado da memória e estado da UC para fins de depuração. Ao final da varredura dos 16 endereços, o sistema sinaliza o término através do sinal pronto e retorna ao estado de espera.

```
Algoritmo: um sistema digital simples
entradas: iniciar, chaves
saídas: pronto
depuração: chaves, contagem, memória, estado, igual, iniciar
1. {
2.   while (verdadeiro) {
3.     espera acionamento do sinal iniciar
4.     inicia circuito para condições iniciais
5.     while (não atingiu o último dado) {
6.       compara chaves de entrada com dados armazenados e atualiza saídas
7.       incrementa contador interno
8.     }
9.     ativa saída pronto
10.  }
11. }
```

Figura 1: Pseudocódigo do Sistema Digital da Experiência

3 DETALHAMENTO DO PROJETO LÓGICO

Este capítulo do documento tem a finalidade de descrever detalhes do projeto lógico desenvolvido na presente experiência.

3.1 PROJETO DO FLUXO DE DADOS

O Fluxo de Dados (FD) foi adaptado da experiência anterior para incluir capacidade de armazenamento e comparação. A estrutura central consiste em um contador síncrono (contador_163) que gera o endereço para uma memória ROM (sync_rom_16x4), a qual fornece o dado "gabarito". Paralelamente, um registrador de 4 bits (registrador_4) captura a entrada das chaves quando habilitado pela UC .

Um comparador de magnitude (comparador_85) verifica a igualdade entre a saída do registrador (chaves salvas) e a saída da ROM. O FD recebe sinais de controle (zeraR, registraR, contaC, zeraC) e devolve sinais de condição (fimC, chavesIgualMemoria) para a Unidade de Controle, além de exportar os barramentos para os displays de depuração.

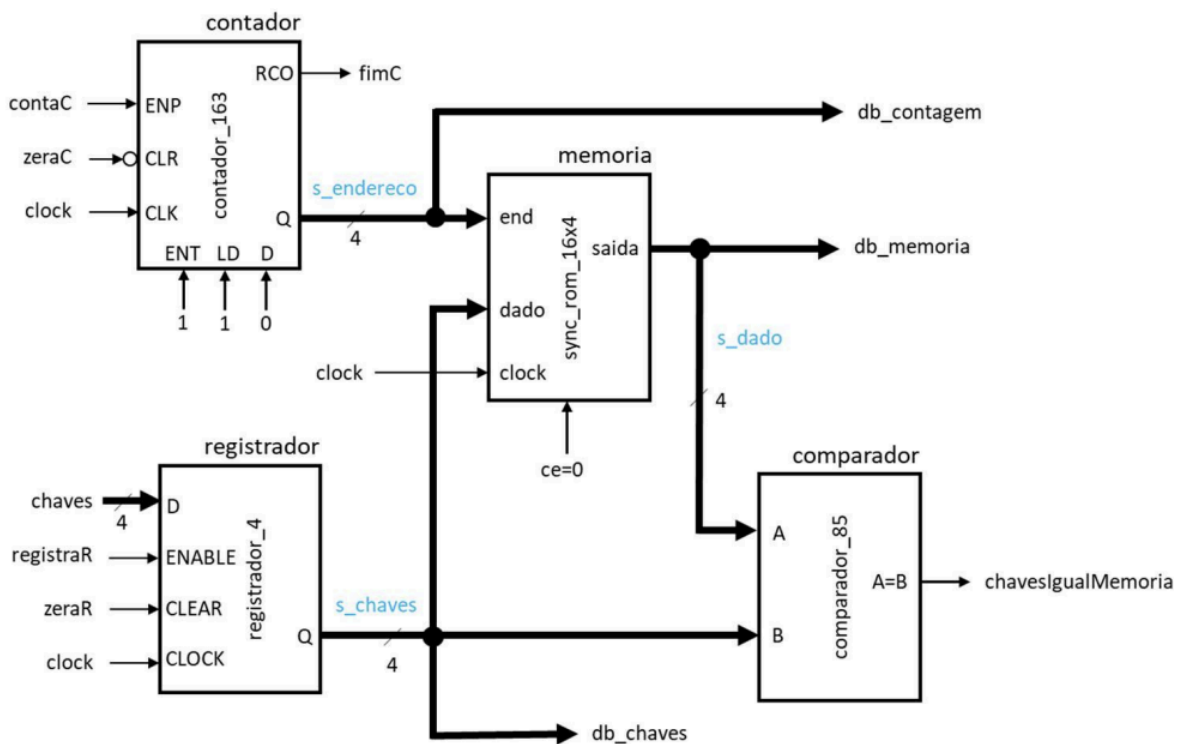


Figura 2: Diagrama de Blocos da Estrutura Interna do Fluxo de Dados

3.2 PROJETO DA UNIDADE DE CONTROLE

A Unidade de Controle é uma Máquina de Estados Finitos (FSM) que gerencia a sequencialização das operações. Ela foi projetada para traduzir comandos de alto nível (como "Zerar Contador" ou "Registrar Chaves") em sinais elétricos digitais para o FD. O diagrama de estados garante que o tempo de setup do registrador e da memória sejam respeitados antes que a comparação seja avaliada.

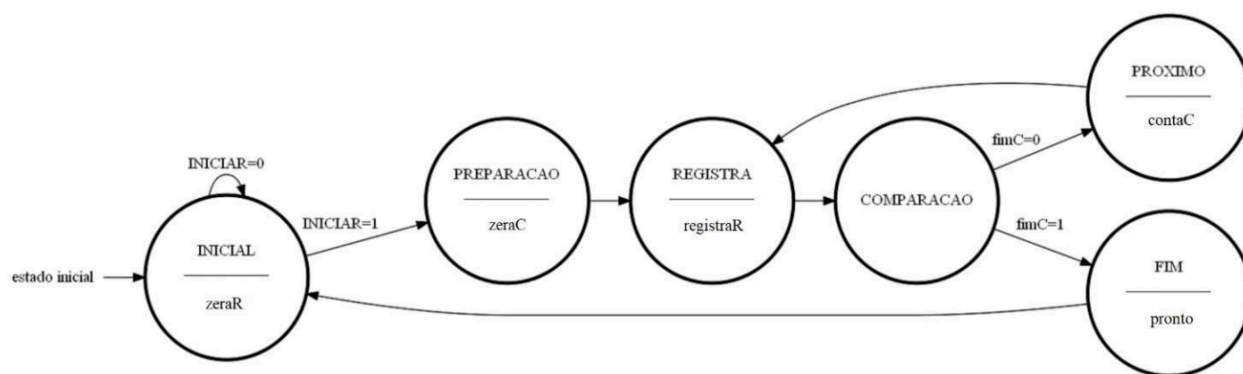


Figura 3: Diagrama de Transição de Estados da Unidade de Controle do Circuito para a Atividade 1

Tabela 1 – Descrição da Unidade de Controle do Sistema

Nome do Estado	Descrição do Estado	Próximo Estado	Condições e Justificativas para a Transição entre Estados
INICIAL	INICIAL Estado de reset e espera. Mantém zeraR=1 (limpa registrador).	INICIAL ou PREPARAÇÃO	Permanece se iniciar=0. Se iniciar=1, transita para PREPARAÇÃO para começar o ciclo.
PREPARAÇÃO	Estado de configuração inicial. Ativa zeraC=1 para garantir endereço 0 na memória.	REGISTRA	Transição incondicional no próximo clock. O contador precisa ser zerado apenas uma vez no início.
REGISTRA	Estado de captura. Ativa registraR=1 para salvar o valor das chaves no registrador interno.	COMPARAÇÃO	Transição incondicional. Garante estabilidade do dado das chaves antes da comparação.
COMPARAÇÃO	Estado de espera/análise. Nenhuma saída ativa (padrão de retenção). O comparador do FD atua aqui.	PRÓXIMO ou FIM	Se fimC=0 (não acabou memória), vai para PROXIMO. Se fimC=1 (último dado), vai para FIM.

Nome do Estado	Descrição do Estado	Próximo Estado	Condições e Justificativas para a Transição entre Estados
PRÓXIMO	Estado de incremento. Ativa contaC=1 para avançar endereço da memória.	REGISTRA	Retorna para REGISTRA para capturar as chaves novamente para o novo dado da memória.
FIM	Estado de conclusão. Ativa pronto=1.	INICIAL	Transição incondicional para reiniciar o sistema e aguardar novo comando.

3.3 PROJETO DO SISTEMA DIGITAL

A integração é realizada no módulo topo de hierarquia, conectando as saídas de controle da UC às entradas do FD e as saídas de condição do FD (fimC) de volta à UC. Sinais de depuração essenciais (db_estado, db_contagem, db_memoria, db_chaves) foram roteados para saídas externas para permitir visualização nos displays de 7 segmentos e LEDs, facilitando a identificação de falhas de sincronia ou lógica.

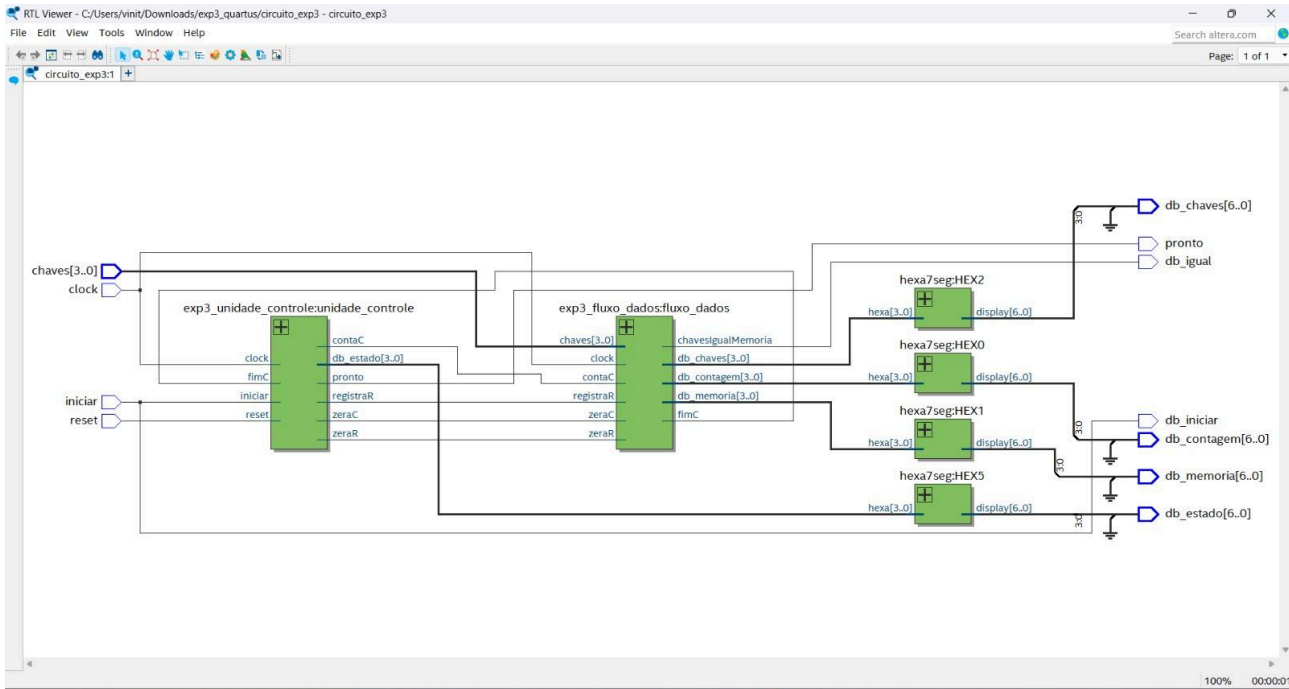


Figura 4: Projeto do RTL Viewer Antes da Adição dos Sinais de db

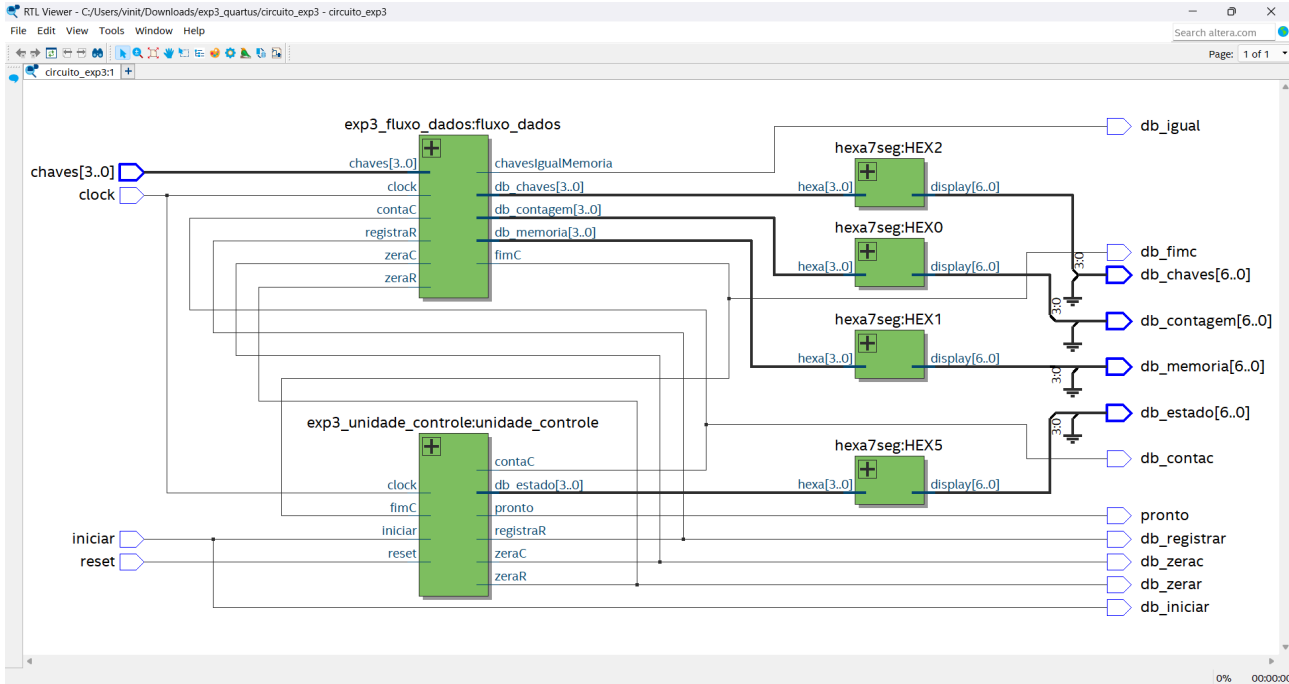


Figura 5: Projeto do RTL Viewer com os Sinais de db

4 PLANO DE TESTES DO SISTEMA E SIMULAÇÕES

A validação foi dividida em teste unitário do Fluxo de Dados e teste integrado do Sistema Completo. As simulações visam garantir que os tempos de propagação e a lógica sequencial estejam corretos antes da síntese física.

4.1 CENÁRIO DE TESTE – VALIDAÇÃO DO FLUXO DE DADOS

Este cenário visa verificar se o FD responde corretamente aos comandos de controle isolados, garantindo que o registrador armazene o dado no clock correto e que a memória ROM forneça os dados esperados conforme o endereço.

 


Figura 6: Formas de Onda do Modelsim com Testbench do Fluxo De Dados

Tabela 2 – Descrição e Resultados Simulados do Cenário de Teste 1

Entradas	Saídas Esperadas	Resultado Simulado OK?	Análise de Não Conformidades
zeraC=1, zeraR=1	db_contagem=0, db_chaves=0	Sim	O reset síncrono funcionou, zerando os componentes.
chaves=0001, registraR=1	db_chaves passa para 0001 no próx. clock	Sim	O registrador capturou o dado na borda de subida.

Entradas	Saídas Esperadas	Resultado Simulado OK?	Análise de Não Conformidades
contaC=1	db_contagem incrementa, db_memoria muda	Sim	O endereço avançou e o dado da ROM foi atualizado.
contaC até final	fimC=1 quando contagem=1111	Sim	O sinal de <i>Ripple Carry Out</i> (RCO) indicou fim da memória corretamente.

4.2 CENÁRIO DE TESTE – VALIDAÇÃO DO SISTEMA COMPLETO

O objetivo é validar a interação UC-FD. O teste simula um ciclo completo de operação onde o usuário mantém as chaves constantes ou as altera. Verifica-se se a máquina transita pelos estados REGISTRA -> COMPARAÇÃO -> PRÓXIMO 16 vezes e termina em FIM.

 


Figura 7: Formas de Onda do Modelsim com Testbench do Sistema

(HEX0 = contagem; HEX1 = memória; HEX2 = chaves; HEX5 = estados)

Sinais de controle	Resultado esperado	Resultado simulado OK?	Análise de não conformidades
clock=0, reset=0, iniciar=0, chaves=0 000	pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0000	NOK	db_contagem só muda de xxxx para 0000 na segunda subida de clock. db_memoria só passa de xxxx para 0001 na primeira borda de subida após a ativação do reset.
reset=1, clock ↑	pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0000	OK	
reset=0, iniciar=0, clock ↑ (5x)	(permanece no estado inicial), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0000	OK	Com o tb dado, a ativação do clock ocorria só 1x ao invés de 5x; por isso o código foi alterado para cumprir os testes propostos
chaves=0 100, iniciar=1, clock ↑	(muda para estado preparação), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0001	OK	

chaves=0 100, iniciar=0, clock ↑	(muda para estado registra), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0100	OK	
chaves=0 100, iniciar=0, clock ↑	(muda para estado comparação), pronto=0, db_igual=0 , db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0100 , db_estado=0101	OK	
chaves=0 100, clock ↑	(muda para estado próximo), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0100, db_estado=0110	OK	
chaves=0 100, clock ↑ (3x)	(passa pelos estados registra, comparação e próximo), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0001, db_memoria=0010, db_chaves=0100	OK	
chaves=0 100, clock ↑ (3x)	(passa pelos estados registra, comparação e próximo), pronto=0, db_igual=1 , db_contagem=0010,	OK	

	db_memoria=0100, db_chaves=0100		
chaves=0 100, clock ↑ (9x)	(passa 3x pelos estados registra, comparação e próximo), pronto=0, db_igual varia 0-1-0, db_contagem varia 0011-0100-0101, db_memoria varia 1000-0100-0010, db_chaves=0100	OK	
chaves=0 001, clock ↑ (6x)	pronto=0, db_igual=1, db_contagem=0111, db_memoria=0001, db_chaves=0001, db_estado=0110	OK	
chaves=0 010, clock ↑ (6x)	pronto=0, db_igual=1, db_contagem=1001, db_memoria=0010, db_chaves=0010, db_estado=0110	OK	
chaves=0 100, clock ↑ (6x)	pronto=0, db_igual=1, db_contagem=1011, db_memoria=0100, db_chaves=0100, db_estado=0110	OK	
chaves=1 000, clock ↑ (6x)	pronto=0, db_igual=1, db_contagem=1101, db_memoria=1000,	OK	

	db_chaves=1000, db_estado=0110		
chaves=0 001, clock ↑ (3x)	pronto=0, db_igual=1, db_contagem=1110, db_memoria=0001, db_chaves=0001, db_estado=0110	OK	
chaves=0 010, clock ↑ (3x)	(passa pelo estado fim), pronto=1 , db_igual=0, db_contagem=1111, db_memoria=0100, db_chaves=0010, db_estado=1111	OK	
chaves=0 000, clock ↑	(termina no estado inicial), pronto=0, db_igual=0, db_contagem=0000, db_memoria=0001, db_chaves=0000, db_estado=0000	OK	No tb, após o sinal de pronto retornar para 0, ele demora mais de um clock para retornar as chaves para 0000 (por ser input, não é problema na lógica do código), para isso, foi analisado a primeira borda de subida após a chave retornar para 0.

5 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Este capítulo tem o objetivo de documentar as atividades práticas de execução do projeto desenvolvido e documentado no capítulo 3 no ambiente do Laboratório Digital.

5.1 PINAGEM DA PLACA FPGA

A pinagem foi planejada para facilitar a interação e depuração visual. O Clock e Reset foram mapeados para controle externo via Analog Discovery ou botões da placa.

A pinagem foi feita com base no arquivo disponibilizado no moodle.

Named: * PIN_W19														Filter: Pins: all	
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Port Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate	Differential Pair	Analog Setting	GPIO/VCCCT/GX	IO Pin Termination	Configured Refclk	Common Mode
reset	Input	PIN_B16	7A	B7A_NO	PIN_B16	2.5 V		12mA ..auto							
iniciar	Input	PIN_U13	4A	B4A_NO	PIN_U13	2.5 V		12mA ..auto							
clock	Input	PIN_N16	5B	B5B_NO	PIN_N16	2.5 V		12mA ..auto							
chaves[0]	Input	PIN_V13	4A	B4A_NO	PIN_V13	2.5 V		12mA ..auto							
chaves[1]	Input	PIN_T13	4A	B4A_NO	PIN_T13	2.5 V		12mA ..auto							
chaves[2]	Input	PIN_T12	4A	B4A_NO	PIN_T12	2.5 V		12mA ..auto							
chaves[3]	Input	PIN_AA15	4A	B4A_NO	PIN_AA15	2.5 V		12mA ..auto							
pronto	Output	PIN_AA2	2A	B2A_NO	PIN_AA2	2.5 V		12mA ..auto	1 (default)						
db_zerar	Output	PIN_L2	2A	B2A_NO	PIN_V20	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_zerac	Output	PIN_N2	2A	B2A_NO	PIN_W19	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_registrar	Output	PIN_L1	2A	B2A_NO	PIN_V15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[0]	Output	PIN_AA20	4A	B4A_NO	PIN_V14	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[1]	Output	PIN_AB20	4A	B4A_NO	PIN_Y14	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[2]	Output	PIN_AA19	4A	B4A_NO	PIN_AA17	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[3]	Output	PIN_AA18	4A	B4A_NO	PIN_T14	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[4]	Output	PIN_AB18	4A	B4A_NO	PIN_D13	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[5]	Output	PIN_AA17	4A	B4A_NO	PIN_AA7	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_memoria[6]	Output	PIN_U22	4A	B4A_NO	PIN_AB6	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_iniciar	Output	PIN_W2	2A	B2A_NO	PIN_W2	2.5 V		12mA ..auto	1 (default)						
db_igual	Output	PIN_AA1	2A	B2A_NO	PIN_AA1	2.5 V		12mA ..auto	1 (default)						
db_fimc	Output	PIN_U2	2A	B2A_NO	PIN_AA14	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[0]	Output	PIN_N9	3B	B3B_NO	PIN_U15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[1]	Output	PIN_M8	3B	B3B_NO	PIN_AA13	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[2]	Output	PIN_T14	4A	B4A_NO	PIN_Y3	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[3]	Output	PIN_P14	4A	B4A_NO	PIN_AB18	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[4]	Output	PIN_C1	2A	B2A_NO	PIN_A15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
All Pins															
0%															
00:00:00															
db_estado[4]	Output	PIN_C1	2A	B2A_NO	PIN_A15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[5]	Output	PIN_C2	2A	B2A_NO	PIN_W21	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_estado[6]	Output	PIN_W19	4A	B4A_NO	PIN_G11	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[0]	Output	PIN_U21	4A	B4A_NO	PIN_AB12	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[1]	Output	PIN_V21	4A	B4A_NO	PIN_V15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[2]	Output	PIN_W22	4A	B4A_NO	PIN_AB13	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[3]	Output	PIN_W21	4A	B4A_NO	PIN_AB17	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[4]	Output	PIN_Y22	4A	B4A_NO	PIN_G8	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[5]	Output	PIN_Y21	4A	B4A_NO	PIN_P9	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contagem[6]	Output	PIN_AA22	4A	B4A_NO	PIN_AB8	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_contac	Output	PIN_N1	2A	B2A_NO	PIN_AB15	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[0]	Output	PIN_Y19	4A	B4A_NO	PIN_Y17	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[1]	Output	PIN_AB17	4A	B4A_NO	PIN_AB21	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[2]	Output	PIN_AA10	3B	B3B_NO	PIN_AB20	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[3]	Output	PIN_Y14	4A	B4A_NO	PIN_Y16	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[4]	Output	PIN_V14	4A	B4A_NO	PIN_N8	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[5]	Output	PIN_AB22	4A	B4A_NO	PIN_G17	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
db_chaves[6]	Output	PIN_AB21	4A	B4A_NO	PIN_M9	2.5 V ..fault		12mA ..auto	1 (default)						
All Pins															
<<new node>>															
0%															
00:00:00															

Figura 8: Pinagem do Pin Planner da Experiência

Top View - Wire Bond

Cyclone V - 5CEBA4F23C7

 


Figura 9: Pinagem do Pin Planner da Experiência

Clock: PIN_M9 (GPIO_0[0]) - Para controle preciso via Analog Discovery.

Reset: PIN_N9 (GPIO_0[1]).

Iniciar: PIN_U13 (SW0).

Chaves [3:0]: PIN_V13, PIN_T13, PIN_T12, PIN_AA15 (SW1 a SW4).

Displays: HEX0 (Contagem), HEX1 (Memória), HEX2 (Chaves), HEX5 (Estado).

5.2 ESTRATÉGIA DE MONTAGEM

a) Carregar o arquivo .sof gerado na placa DE0-CV via USB-Blaster.

b) Conexões Físicas:

- Conectar o GND do Analog Discovery ao GND da GPIO_0 (Pino 12 ou 30).
- Conectar o Canal Digital 0 (DIO 0) ao pino GPIO_0[0] (Clock).
- Conectar o Canal Digital 1 (DIO 1) ao pino GPIO_0[1] (Reset).

- c) Monitoramento: As chaves SW[4:1] controlam a entrada de dados. O SW0 inicia. O feedback visual será imediato nos displays HEX .

Diagrama das conexões físicas da bancada será incluído em relatório

Figura 10: Esquema de Conexões entre a Placa DE0-CV e o Analog Discovery

5.3 ESTRATÉGIA DE DEPURAÇÃO

A estratégia baseia-se na observabilidade total do estado interno.

- a) Os sinais adicionados foram db_zeraC, db_contaC, db_fimC, db_zeraR e db_registraR, assim como recomendado na apostila. Eles servem para verificar como sinais internos (que não poderiam ser vistos normalmente) estão se comportando, o que ajuda a entender possíveis erros ou verificar o comportamento esperado. O sinal db_estado no HEX5 é o mais crítico. Se o sistema travar, o código hexadecimal indicará em qual estado a FSM parou (ex: se travar em '0', não saiu do reset; se travar em '3', está preso na comparação).
- b) Utilizar o Analog Discovery para gerar pulsos de clock passo-a-passo (single step) permite verificar a transição de estados em câmera lenta, validando se o dado é registrado antes de ser comparado.
- c) Em caso de erro, a primeira verificação será no sinal fimC (se a contagem não termina) e na sensibilidade do Reset.

5.4 RESULTADOS PRÁTICOS EM BANCADA

6 PERGUNTAS DA APOSTILA

a) Segue abaixo o pseudocódigo para o sistema digital simples:

Início:

Esperar acionamento de 'iniciar'

Zerar contador (Endereço = 0)

Enquanto (Contador < 16) faça:

 Zerar registrador de chaves

 Registrar entrada das Chaves

 Comparar Chaves com Dado da Memória (Atualiza saídas)

Incrementar Contador

Fim Enquanto

Ativar sinal 'Pronto'

Voltar para Início

b) Segue abaixo o código do fluxo de dados adaptado com registrador e ROM:

```
module exp3_fluxo_dados (
input clock,
input [3:0] chaves,
input zeraR,
input registraR,
input contaC,
input zeraC,
output chavesIgualMemoria,
output fimC,
output [3:0] db_contagem,
output [3:0] db_chaves,
output [3:0] db_memoria
);

    wire [3:0] s_endereco;
    wire [3:0] s_dado, s_chaves;

    // contador_163
    contador_163 contador (
        .clock( clock ),
        .clr ( ~zeraC ),
        .ld ( 1'b1 ),
```

```
.ent ( 1'b1 ),  
.enp ( contaC ),  
.D ( 4'b0000 ),  
.Q ( s_endereco ),  
.rco ( fimC )  
);
```

```
// comparador_85
```

```
comparador_85 comparador (
```

```
.A ( s_dado ),
```

```
.B ( s_chaves ),
```

```
.ALBi( 1'b0 ),
```

```
.AGBi( 1'b0 ),
```

```
.AEBi( 1'b1 ),
```

```
.ALBo(), // não podemos atribuir um valor aqui pois são outputs gerenciados pelo
```

```
comparador
```

```
.AGBo(), // caso contrário haverá curto-circuito (High Z)
```

```
.AEBo( chavesIgualMemoria )
```

```
);
```

```
registrador_4 registrador(
```

```
.clock(clock),
```

```
.clear(zeraR),
```

```
.enable(registraR),
```

```
.D(chaves),
```

```
.Q(s_chaves)
```

```
);
```

```
sync_rom_16x4 memoria(
```

```
.clock(clock),
```

```
.address(s_endereco),
```

```
.data_out(s_dado)
```

```
);
```

```
// saida de depuracao
```

```
assign db_contagem = s_endereco;  
assign db_chaves = s_chaves;  
assign db_memoria = s_dado;
```

```
endmodule
```

- c) O Plano de Testes da Tabela 1 verifica exhaustivamente o Fluxo de Dados ao testar isoladamente: 1) O Reset (garantindo estado inicial conhecido); 2) A carga do Registrador (validando a retenção de dados); 3) O incremento do Contador (validando o endereçamento); e 4) O sinal de fim de curso (RCO). Isso cobre todas as funcionalidades críticas do bloco operacional.
- d) A análise da máquina de estados revela que as transições dependem estritamente de sinais de controle síncronos. A tradução para Verilog deve usar um bloco always @(posedge clock) para a memória de estado e um bloco always @(*) para a lógica de próximo estado e saídas, garantindo que não haja latches indesejados. A inconsistência potencial seria o atraso na propagação do sinal fimC vindo do contador, o que exige que a condição de saída do estado COMPARAÇÃO seja avaliada com cuidado.
- e) Na tradução da unidade de controle, o zeraC não considera que o módulo contador ativa o CLR em nível baixo, o que deve ser corrigido posteriormente (alterando o código da unidade de controle ou a entrada do módulo da UC no código do circuito final). Se compararmos a máquina de estados com sua tradução, há diferenças na ativação de zeraC e zeraR. Enquanto na imagem zeraC e zeraR estão ativados somente em “Inicial” e “Preparação” respectivamente, no código ambos ficam ativados nos dois estados. Esta diferença, entretanto, não altera o funcionamento deste circuito. Por fim, a declaração dos estados não segue uma sequência (p. ex. 1, 2, 3 ...), mas os estados são identificados por 0, 1, 4, 5, 6 e F.
- f) O componente principal foi elaborado conforme descrito na Seção 3.3. O componente foi estruturado instanciando a UC e o FD. As conexões internas (wires) foram nomeadas explicitamente (ex: wire w_zeraR, wire w_fimC) para facilitar o debug no RTL Viewer e na simulação, seguindo a arquitetura proposta.

- g) A simulação do sistema completo está detalhada e analisada na Seção 4.2. Ela confirmou o comportamento cíclico. Observou-se que o sinal pronto é ativado exatamente um ciclo de clock após o fimC do contador ir a nível alto, o que está conforme a especificação de que o sinal deve ser pulsado ao final da operação.
- h) A ferramenta RTL Viewer gerou um esquemático onde se visualiza claramente a separação entre Controle e Dados. Não foram observados "latches" inferidos acidentalmente, e as conexões de feedback do fimC aparecem corretamente roteadas.
- i) A tabela de pinagem completa está na Seção 5.1.
- j) Arquivo QAR da Atividade 1 anexado à entrega.
- k) Os testes práticos estão descritos na Seção 5.4
- l) Arquivo QAR da Atividade 2 anexado à entrega.

Desafio: (será incluído em relatório final)

- m) O sistema deve ser modificado para interromper o loop de comparação assim que uma desigualdade for detectada entre chaves e memória. Isso exige que a Unidade de Controle monitore o sinal de condição `chavesIgualMemoria` e desvie o fluxo para o estado final de erro caso o valor seja '0'.
- n) Foram planejados dois cenários: um de sucesso total (16 acertos) e um de falha crítica (erro no 4º dado). As tabelas detalhadas com os sinais de controle e estados esperados constam na Seção 7.3 deste documento.
- o) Os arquivos de testbench serão adaptados para simular a inserção de dados incorretos pelo usuário no tempo de clock correspondente ao quarto endereço de memória. As formas de onda comprobatórias serão geradas em laboratório e incluídas no relatório final.
- p) A pinagem mínima para o desafio foi definida conforme a Tabela 5 da apostila, incluindo os LEDs indicadores ACERTOU (LEDR8) e ERROU (LEDR9).
- q) Será realizada em relatório. O procedimento experimental seguirá a sequência de estímulos planejada, utilizando o Analog Discovery para fornecer o clock e monitorar a interrupção precoce da FSM em caso de erro.
- r) Será realizada em relatório. O arquivo QAR consolidado contendo os módulos `circuito_exp3_desafio.v`, a nova UC e os testbenches será enviado após essa validação.

7 PROJETO DO DESAFIO DA EXPERIÊNCIA

7.1 DESCRIÇÃO DO DESAFIO

O desafio consiste na implementação de uma lógica de interrupção antecipada ("morte súbita"). O sistema deve validar cada dado inserido e, em caso de erro, ativar a saída erro e encerrar a operação imediatamente, sem percorrer o restante da memória.

7.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO LÓGICO

7.2.1 Alterações do Fluxo de Dados

O Fluxo de Dados passará a exportar o sinal `chavesIgualMemoria` (proveniente do comparador_85) como um sinal de condição para a Unidade de Controle. O restante da estrutura (contador, ROM e registrador) permanece inalterado.

* A execução do desafio será incluída no relatório final.

Figura 11: Rtl Viewer do Fluxo de Dados com a Saída `chavesIgualMemoria`

7.2.2 Alterações da Unidade de Controle

A FSM será modificada para que, no estado `COMPARACAO`, a transição para o estado `PROXIMO` só ocorra se `chavesIgualMemoria == 1`. Caso contrário, a máquina transita para o estado `FIM`, ativando o bit de erro.

* A execução do desafio será incluída no relatório final.

Figura 12: Diagrama de Estados da Fsm Modificado para Interrupção por Erro

7.2.3 Alterações do Sistema Digital

A integração incluirá a lógica de saída para os novos sinais:

- `ACERTO`: Ativado se `fimC == 1` e o último dado for igual.
- `ERRO`: Ativado se `chavesIgualMemoria == 0` em qualquer etapa do loop.

Ambos os sinais serão pulsados junto com o sinal pronto por um período de clock.

7.3 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO DESAFIO

Foram criados dois cenários:

1. Sucesso: Acerto dos 16 valores -> Saída `acertou=1`.
2. Falha: Erro no 4º valor -> O sistema para imediatamente, contador não avança mais, saída `errou=1`.

Cenário de Teste: Falha no 4º Dado

Iniciar sistema, acertar os 3 primeiros valores, inserir valor incorreto no 4º valor.

Resultado Esperado: O sinal `db_contagem` deve parar em 0011 (decimal 3), o estado deve saltar para `FIM`, e as saídas devem ser `pronto=1` e `errou=1`.

* Os dados de observação, com as formas de onda do ModelSim para os cenários de sucesso e falha, assim como o RTL Viewer modificado, serão incluídas no relatório final após a conclusão da síntese e validação em hardware.

Tabela 3: Plano de Testes do Desafio - Cenário de Sucesso

Tabela 4: Plano de Testes do Desafio - Cenário de Falha

8 CONCLUSÕES

A análise preliminar das simulações indica que o projeto lógico cumpre os objetivos. A separação entre UC e FD permitiu testar os módulos independentemente, reduzindo o risco de erro na integração. O ponto crítico identificado para a prática é a estabilidade dos botões mecânicos (bouncing) na entrada iniciar, o que não aparece na simulação ideal, mas pode causar múltiplos disparos na FPGA. Para o desafio, o planejamento dos cenários de teste para o desafio de "morte súbita" demonstra que a lógica de desvio da FSM é a solução mais eficiente para interromper o fluxo de dados em tempo real. Os objetivos preliminares de projeto e simulação foram atingidos, restando a validação física das temporizações e do comportamento dos sinais na placa FPGA.